

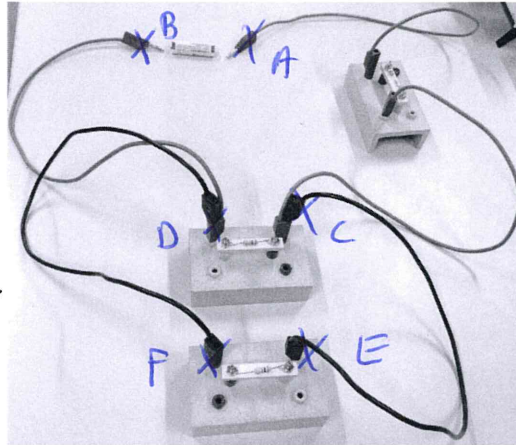


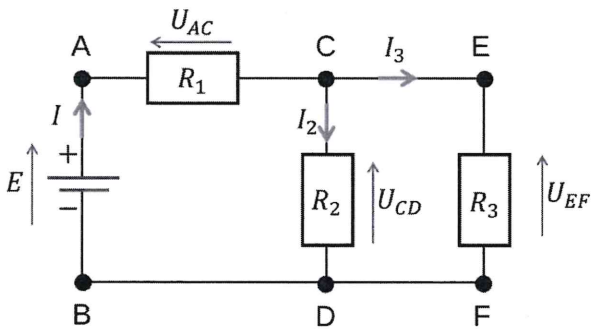1. [2pt] Placer les points du schéma ci-dessous sur le circuit réel.



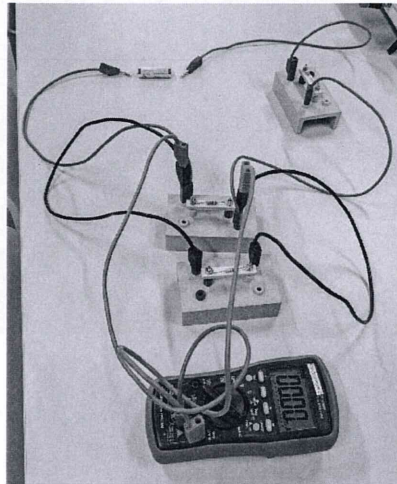
2. [2pt] On suppose que le schéma précédent est correctement reproduit. Quelle tension ou courant mesurent les multimètres ? (L'écrire sous chaque image)




U_{CD}



$U_{AB} = E$

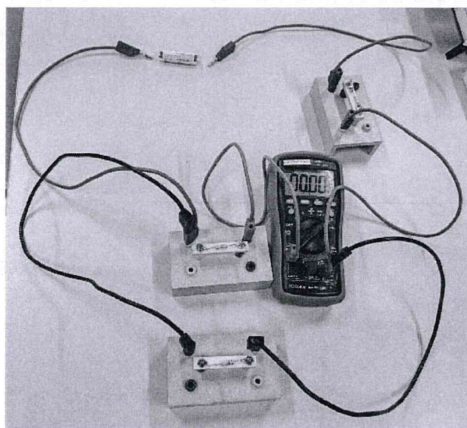


I_2

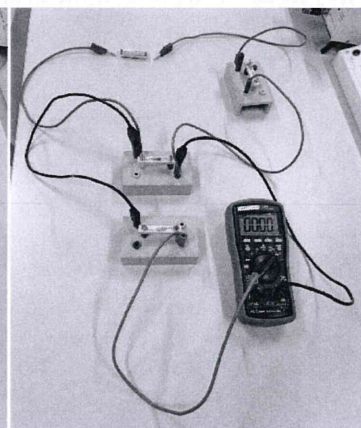


I_3

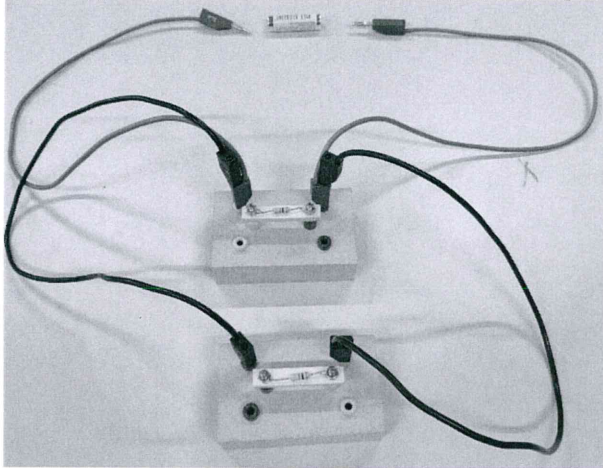3. [2pt] Dessiner le schéma électrique correspondant au circuit réel ci-dessous.



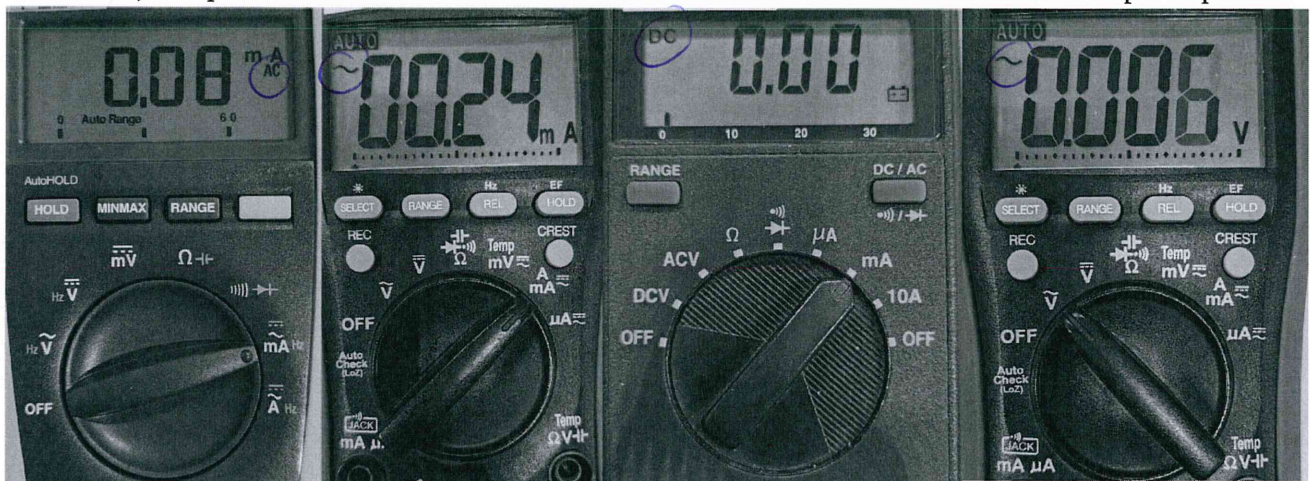4. [2pt] Pour chaque multimètre, dire ce qu'il peut mesurer avec le réglage actuel (U ou I continu ou alternatif ou rien). On précisera éventuellement la limite de courant ou de tension maximale à ne pas dépasser.



A
 I alternatif
max. 250 mA

B
 I alternatif
max dépend
de la borne (250 mA)

C
 I continu
max 250 mA

D
 U alternatif
Pas de max.

5. [2pt] Pour chaque multimètre, dire ce qu'il peut mesurer avec le branchement réalisé (U ou I continu ou alternatif ou rien). On précisera éventuellement la limite de courant ou de tension maximale à ne pas dépasser.



A
 I C/A
max 250
mA

B
Rien

C
 U C/A
~~max~~
Pas de
max

D
Rien -

1. [2pt] Pour chaque multimètre, dire ce qu'il peut mesurer avec le réglage actuel (U ou I continu ou alternatif ou rien). On précisera éventuellement la limite de courant ou de tension maximale à ne pas dépasser.



A
 I continu
 $< 250 \text{ mA}$

B
 I continu
 $< 250 \text{ mA}$

C
 I alternatif
 $< 250 \text{ mA}$
ou Bonne mA.

D
 I alternatif
 $< 250 \text{ mA}$

2. [2pt] Pour chaque multimètre, dire ce qu'il peut mesurer avec le branchement réalisé (U ou I continu ou alternatif ou rien). On précisera éventuellement la limite de courant ou de tension maximale à ne pas dépasser.





A
Rien
Pas de com.

B
idem


C
 U continu
et alternatif

D
 I continu
alternatif
 $< 250 \text{ mA}$.

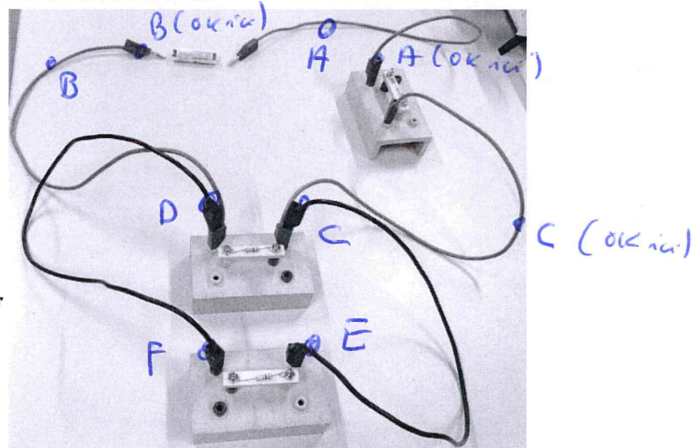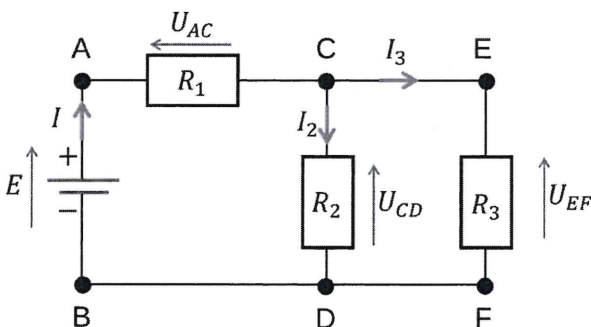3. [2pt] Placer les points du schéma ci-dessous sur le circuit réel.




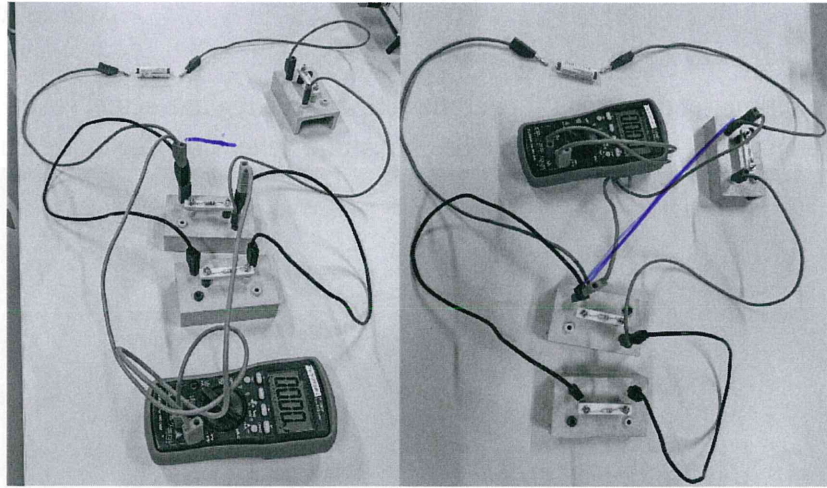4. [2pt] On suppose que le schéma précédent est correctement reproduit. Quelle tension ou courant mesurent les multimètres ? (L'écrire sous chaque image)



U_{CD}



E

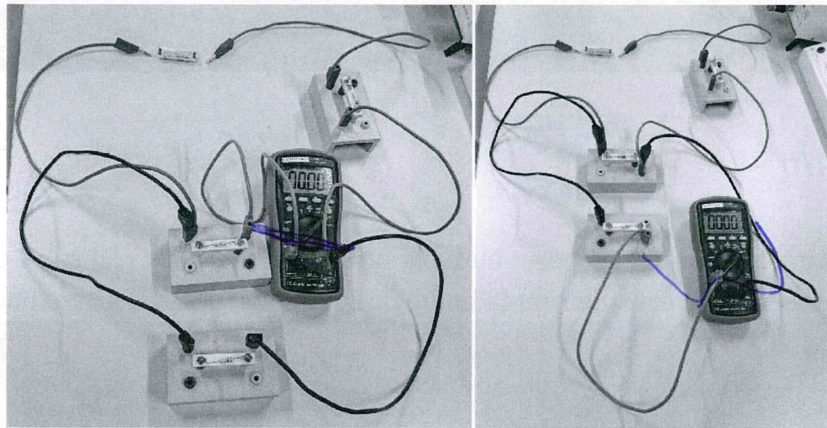

I_2

I_3

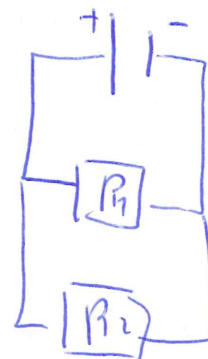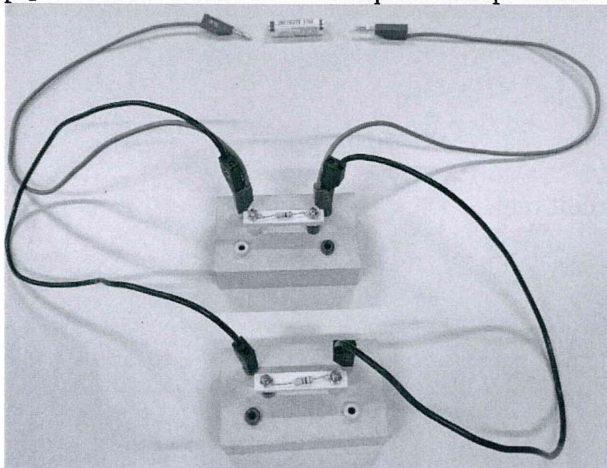5. [2pt] Dessiner le schéma électrique correspondant au circuit réel ci-dessous.



autre sens de la pile ok.