

Eval de cours : Electrocinétique

1. Ecrire l'expression de la loi des mailles et donner sa signification physique.
2. Ecrire une expression de la loi des nœuds et donner sa signification physique.
3. Ecrire la résistance équivalente R_{eq} pour une association de 8347 résistances identiques R en séries.
4. Ecrire la résistance équivalente R_{eq} pour une association de 124 résistances identiques R en parallèles.
5. Ecrire la résistance équivalente R_{eq} pour une association de 2 résistances R_1 et R_2 en parallèle.
6. Discuter la différence entre un générateur idéal et un générateur réel.
7. Expliquer à quoi sert un diviseur de tension en vous appuyant sur l'exemple d'un générateur idéal de tension E en série avec 2 résistances R_1 et R_2 .