Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Théorèmes de Thévenin et Norton

1 Théorème de Thévenin

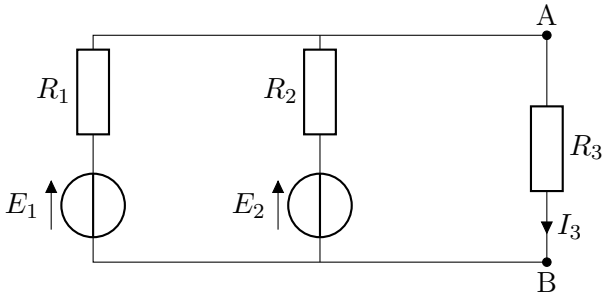


Figure 1 – Circuit étudié

Question 1 En utilisant le théorème de Thévenin, calculer, le courant I_3 dans le circuit ci-dessus, en fonction de E_1, E_2, R_1, R_2 et R_3.

2 Théorème de Norton

Question 2 En utilisant le théorème de Norton, calculer I_3 dans le circuit de la Figure 1, en fonction de E_1, E_2, R_1, R_2 et R_3.